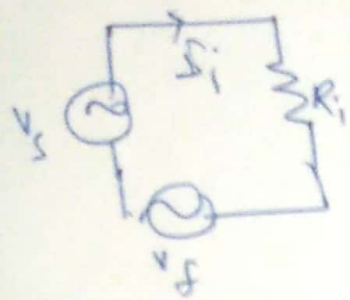


Current-series feedback (Input-Resistance)



For current-series
 $\beta I_o = V_f$

$$V_i = V_s - V_f \quad \text{or} \quad V_s = V_i + V_f$$

$$V_s = I_i R_i + V_f \Rightarrow I_i R_i + \beta I_o \quad \text{--- (1)}$$

from o/p loop I_o is o/p current at load resistor R_L

Using current-dividing n/w at o/p

$$I_o = \frac{G_m V_i R_o}{R_o + R_L} \Rightarrow \frac{I_o}{V_i} = \boxed{\frac{G_m R_o}{R_o + R_L}} \downarrow G_m$$

$$I_o = V_i G_m$$

Substitute in (1)

$$V_s = I_i R_i + \beta G_m V_i \Rightarrow I_i R_i + \beta G_m I_i R_i$$


$$V_s = I_i R_i (1 + \beta G_m)$$

$$\frac{V_s}{I_i} = R_i (1 + \beta G_m)$$

$$\downarrow$$

$$R_{if} = R_i (1 + \beta G_m)$$

Voltage shunt- feedback

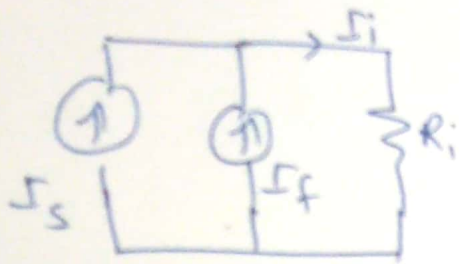

$$I_s = I_i + I_f$$

$$\Rightarrow I_i + \beta V_o$$



$$I_f = \beta V_o$$

$$V_o = \frac{R_m I_i R_o}{R_o + R_L}$$

$$\frac{V_o}{I_i} = \boxed{\frac{R_m R_o}{R_o + R_L}}$$

↓
 R_m

$$I_s = I_i + \beta I_i R_m$$

$$V_o = I_i R_m$$

$$I_s = I_i (1 + \beta R_m) \quad \text{--- (1)}$$

$$R_{if} = \frac{V_i}{I_s}$$

$$\therefore \frac{V_i}{I_s} = \left(\frac{V_i}{I_i (1 + \beta R_m)} \right)$$

$$R_{if} = \frac{R_i}{1 + \beta R_m}$$