



$$A \text{ to } C \rightarrow Z_1 + Z_3 \parallel Z_4 + Z_2$$

$$A \text{ to } B \rightarrow Z_1 \parallel (Z_2 + Z_3 + Z_4)$$

$$A \text{ to } D \rightarrow Z_4 \parallel (Z_1 + Z_2 + Z_3)$$

Balanced

$$Z_2 \cdot Z_4 = Z_1 \cdot Z_3$$

$$R_2 \parallel C_2 \Rightarrow \frac{R_2 \times \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} \Rightarrow \frac{R_2}{1 + j\omega C_2 R_2}$$

$$R_1 + C_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \Rightarrow R_1 - \frac{j}{\omega C_1} \quad Y_1 = -j$$